

4.1

$$R_{S1} = \left| \frac{V_{GS}}{I_D} \right| = \frac{0.5V}{0.25mA} = 2k\Omega$$

4.2

$$V_{GSQ} = 2.045V \quad I_{DQ} = \frac{3.6 - 2.045}{2} = 0.778mA$$

$$V_{DSQ} = 10 - I_D \times (4 + 2) = 5.332V$$

4.3

$$V_{GS} = -3.77V \quad I_D = 3.13mA$$

$$V_{DS} = -12.2V$$

4.4

$$V_{GSQ} = 1.24V \quad I_{DQ} = 2.52mA$$

$$V_{DSQ} = 6.47V$$

4.5

$$(1) \quad V_{GS} = 1.516V \quad V_{DS} = 6.516V$$

$$(2) \quad V_{DS} = V_{GS} = 2.614V$$

4.6

$$V_{GS} = 1.718V \quad V_S = -1.718V \quad V_D = 3V$$

4.7

$$R_S = 2.36k\Omega, R_D = 5k\Omega$$

4.8

$$(1) g_m = \frac{2}{V_{P0}} \sqrt{I_{DSS} I_D} = 1.93mS$$

$$(2) R_i = 2M\Omega \quad A_v = -7.29$$

$$(3) R_i = 2M\Omega \quad A_v = -9$$

4.9

$$A_v = -1.1 \quad R_i = 185k\Omega$$

4.10

$$A_v = -2.78 \quad R_i = 2.075M\Omega \quad R_o = 8.61k\Omega$$

4.11

$$A_v = 0.806 \quad R_i = 2.075M\Omega \quad R_o = 0.968k\Omega$$

4.12

$$R_i = 500k\Omega$$

$$A_v = 0.89 (r_{ds} \gg R_L)$$

$$R_o = 0.5k\Omega$$

4.13

$$(1) R = 3.7k\Omega \quad R_D = 1.63k\Omega$$

$$(2) R_i \approx R // \frac{1}{g_m} \approx 0.67k\Omega \quad R_o \approx 1.63k\Omega$$

$$(3) V_o = -3.685 \sin(\omega t) mV \quad I_o = -1.84 \sin(\omega t) \mu A$$

4.14

$$A_v \approx 176.6 \quad f_l = 1.16 \times 10^3 Hz \quad f_h = 1.24 \times 10^6 Hz$$

4.17

$$(1) R_1 = 2985k\Omega, \quad R_2 = 462k\Omega$$

$$(2) I_{DQ1} = 0.269mA, I_{DQ2} = 0.5mA, V_{DSQ1} = 4.62V$$

$$(3) A_v \approx 0.713 \quad R_o = 1.255k\Omega$$

4.18

$$(1) V_{GSQ1} = 2.43V \quad I_{DQ1} = 0.758mA \quad V_{DSQ1} = 12.43V$$

$$V_{GSQ2} = 2.43V \quad I_{DQ2} = 0.757mA \quad V_{DSQ2} = 8.645V$$

$$(2) g_{m1} = 3.48mS$$

$$g_{m2} = 3.48mS$$

$$(3) A_v = 86.5$$

4.19

$$A_v = -g_{m1} \left(\frac{1}{g_{m2}} // \frac{1}{g_{m3}} \right)$$

4.20

$$A_v = g_{m1} \left(\frac{1}{g_{m2}} // \frac{1}{g_{m3}} \right)$$

5.1

$$I_{C6} \approx 22.2mA \quad I_{C5} \approx 6.4mA \quad I_{C3} = I_{C4} = 3.1mA \quad I_{C1} = I_{C2} \approx 0.06mA$$

5.2

$$(1) \quad A_d = -\beta \frac{2R_C + R}{h_{ie} + R_B}$$

$$(2) \quad A_d = A_{d\pm} + A_{d\mp} = -\beta \frac{2R_C + R}{h_{ie} + R_B}$$

5.3

$$V_C = 2.4V \quad V_E \approx -0.7V$$

$$A_{d\frac{\pi}{2}} = -94.34$$

$$R_i = 10.6k\Omega$$

$$V_d = -8.48mV$$

$$\begin{cases} V_{i1} = V_d = -8.48mV \\ V_{i2} = -V_d = 8.48mV \end{cases}$$

5.4

$$(1) R_C = 8.64k\Omega$$

$$(2) \frac{V_o}{V_{i1} - V_{i2}} = -643.5$$

5.5

$$\frac{V_o}{V_{i1} - V_{i2}} = A_{d\frac{\pi}{2}} = -10$$

5.6

$$(1) I_{E1} = I_{E2} = \frac{1}{2} I_{C3} = 0.08mA \approx I_{C1} = I_{C2}$$

$$V_{C3E3} = 5.99V \quad V_{C1E1} = V_{C2E2} = 4.7V$$

$$(2) A = -11$$

5.7

$$(a) I_o \approx I_R = 1.36mA$$

$$(b) I_R = 0.465mA$$

$$(c) I_o \approx I_R = 2.86mA$$

$$(d) I_o \approx I_R = 0.53mA$$

5.8

$$I_{o1} = 6.4mA \quad I_{o1} = 2.51mA$$

5.9

$$V_1 - V_2 = 18.2V$$

5.10

$$(1) \quad I_{C6} = 1.108mA \quad I_{C5} = 1.009mA$$

$$I_{C1} = I_{C2} = I_{C3} = I_{C4} = 0.5mA$$

$$(2) \quad A_d = 1913.5$$

5.11

$$V_o = 1.39 \sin(\omega t)(V) \quad (\text{两版的书不一样, 新版的书答案应该为 } V_o = 13.9 \sin(\omega t)(V))$$

5.12

$$(1) \quad I_{C1} = 1.03mA \quad I_{C3} = 1.98mA \quad I_{C2} = 0.94mA$$

$$(2) \quad A = 9576$$

5.13

$$I_o = \frac{V_z}{R \cdot (1 + \frac{2}{\beta})}$$

5.14

$$(1) \quad I_{E3} = \frac{V_{BB} - 0.7}{\frac{R_{B2}}{1 + \beta} + 2k\Omega} = 1.103mA \quad (\text{对于发射极串联 Re 电阻的共发射放大器, 应用此公式}$$

进行计算, 参看教材 53 页。)

$$R_B = 667.73 k\Omega$$

$$(2) \quad R_0 = 1.02 M\Omega \quad A_{v2} = 0.995$$