

# 2024秋非线电第八章作业答案

8-1      8-2      8-6      8-7      8-10(a)      8-11      8-15      8-16

8-1

$$U_{FM(t)} = U_m \cos [\omega_0 t + m_f \sin \omega_m t]$$

$$m_f = \frac{\Delta \omega}{\omega_m} = \frac{k_f U_m}{\omega_m}$$

由题意可知  $k_f = 2\pi \times 10^3 \text{ rad/s}$

$$\therefore U_{FM(t)} = 10 \cos \left\{ 2\pi \times 10^6 t + \frac{2\pi \times 10^3 \times 2}{2\pi \times 10^5} \sin(2\pi \times 10^5 t) + \frac{2\pi \times 10^3 \times 3}{2\pi \times 10^5} \sin(2\pi \times 10^3 t) \right\}$$

$$= 10 \cos \left\{ 2\pi \times 10^6 t + 0.02 \sin(2\pi \times 10^5 t) + 3 \sin(2\pi \times 10^3 t) \right\}$$

所含的频率分量为  $2\pi \times 10^6 + m \cdot 2\pi \times 10^5 + n \cdot 2\pi \times 10^3$ ,  $m, n \in \mathbb{Z}$ .

8-2

$$1) BW_{AM} = 2f_m = 2 \cdot 10^3 = 2 \text{ kHz}$$

由题意已知  $k_f = 3 \text{ kHz/V} = 2\pi \times 3 \text{ kHz} = 6\pi \times 10^3 \text{ rad/V}$

$$U_{FM(t)} = U_m \cos [\omega_0 t + m_f \sin \omega_m t]$$

$$m_f = \frac{\Delta \omega}{\omega_m} = \frac{k_f U_m}{\omega_m}$$

$$\therefore m_f = \frac{6\pi \times 10^3 \text{ rad/V} \times 0.1 \text{ V}}{2\pi \times 10^3} = 0.3$$

$$BW_{CR} = 2(m_f + 1)f_m = 2(0.3 + 1) \times 10^3 = 2.6 \text{ kHz}$$


综上:  $BW_{AM} = 2 \text{ kHz}$ ,  $BW_{CR} = 2.6 \text{ kHz}$

$$(2) BW_{AM} = 2f_m = 2\text{kHz}$$

$$mf' = \frac{3\text{kHz} \cdot 2\pi \times 20}{2\pi \times 10^3} = 60, BW_{CR} = 2(mf' + 1)f_m = 122\text{kHz}$$

13) 调频信号更容易实现大带宽.

8b

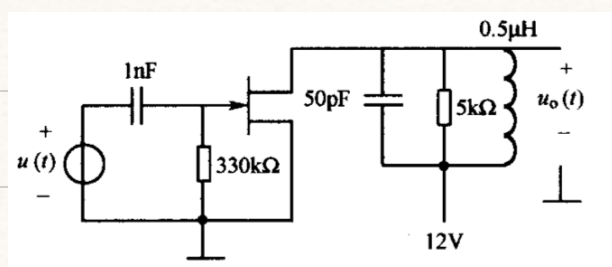

已知  $u(t) = 4\cos[10^8 t + 10\sin 10^4 t]\text{V}$ , 故  $mf = 10$

$$BW_{CR} = 2(mf + 1)f_m = 2(10 + 1) \times 10^4 = 220\text{kHz}$$


$$RLC \text{ 消调回路 } f = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{50\text{pF} \times 0.5\mu\text{H}}} = 2 \times 10^8 \text{Hz} > \text{信号带宽 } 220\text{kHz}$$

自举偏压电路  $u_Q = -u_i$

$$\therefore u_{GS}(t) = -4 + 4\cos[10^8 t + 10\sin 10^4 t]\text{V}$$

$$\text{导通角 } \varphi = \cos^{-1}\left(\frac{-4 - (-4)}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$$
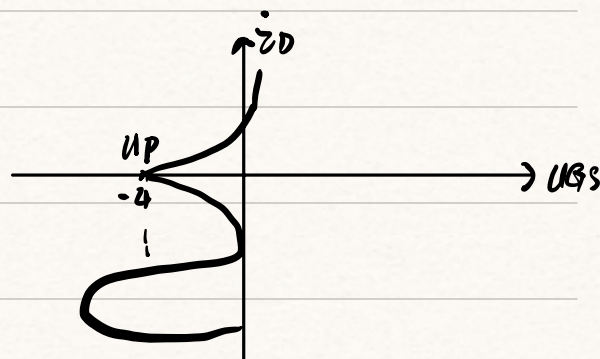
$$I_p = \frac{I_{DSS}}{U_p} u_i^2 (1 - \cos \varphi)^2 = \frac{4\text{mA}}{16} \times 16 \times 1 = 4\text{mA}$$



因为  $f_{RLC} = 2 \times 10^8 \text{Hz}$ ,  $f_0 = 10^8 \text{Hz}$ , 故 RLC 电路调谐在中频附近的 2 倍频上.


(这是个倍频电路)  $f_m$  通过倍频  $\begin{cases} \omega_m \text{ 不变} \\ \omega_0 \rightarrow n\omega_0 \\ \Delta\omega \rightarrow n\Delta\omega \end{cases}$

$$\text{故 } \alpha_2(\varphi) = 0.75 \Rightarrow I_{D2} = I_p \alpha_2(\varphi) = 1\text{mA}$$

$$\Rightarrow u_o(t) = 12 - I_{D2} R_2 \cos[2 \times 10^8 t + 20\sin 10^4 t] = 12 - 5\cos[2 \times 10^8 t + 20\sin 10^4 t] (\text{V})$$



87

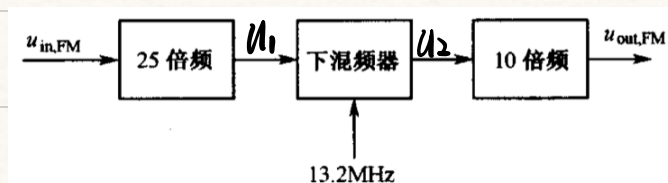

$$u_{FM(t)} = U_{FM} \cos \left[ \omega_0 t + \Delta \omega \int_0^t s(t) dt \right], \quad m_f = \frac{\Delta \omega}{\omega_m}, \quad f_0 = 100 \text{ kHz}, \quad \Delta f = 180 \text{ Hz}, \quad f_m = 2 \text{ kHz}$$

$$\text{FM 通带倍频网络} \begin{cases} \omega_m \rightarrow \text{不变} \\ \omega_0 \rightarrow n\omega_0 \\ \Delta \omega \rightarrow n\Delta \omega \end{cases}$$

$$\text{FM 通带混频网络} \begin{cases} \omega_0 \rightarrow \omega_1 = \omega_2 \pm \omega_0 \\ \Delta \omega \rightarrow \text{不变} \\ \omega_m \rightarrow \text{不变} \end{cases}$$

$$u_1: \begin{cases} f_m \rightarrow \text{不变} \\ f_0 \rightarrow 25f_0 \\ \Delta f \rightarrow 25\Delta f \end{cases}$$

$$u_2: \begin{cases} f_m \rightarrow \text{不变} \\ f_0 \rightarrow 13.2 \text{ MHz} - 25f_0 \\ \Delta f \rightarrow 25\Delta f \end{cases}$$

$$u_{out,FM} \begin{cases} f_m \rightarrow \text{不变} \\ f_0 \rightarrow 10(13.2 \text{ MHz} - 25f_0) \\ \Delta f \rightarrow 10 \times 25\Delta f \end{cases}$$


$$\text{解: } f_0 = 10(13.2 \text{ MHz} - 25 \times 100 \text{ kHz}) = 107 \text{ MHz}$$

$$\Delta f_m = 10 \times 25 \times 180 \text{ Hz} = 45 \text{ kHz}$$


$$m_f = \frac{\Delta f_m}{f_m} = \frac{45 \text{ kHz}}{2 \text{ kHz}} = 22.5$$

$$BW_{CR} = 2(m_f + 1)f_m = 2(22.5 + 1) \times 2 \text{ kHz} = 94 \text{ kHz}$$



8.10(a)

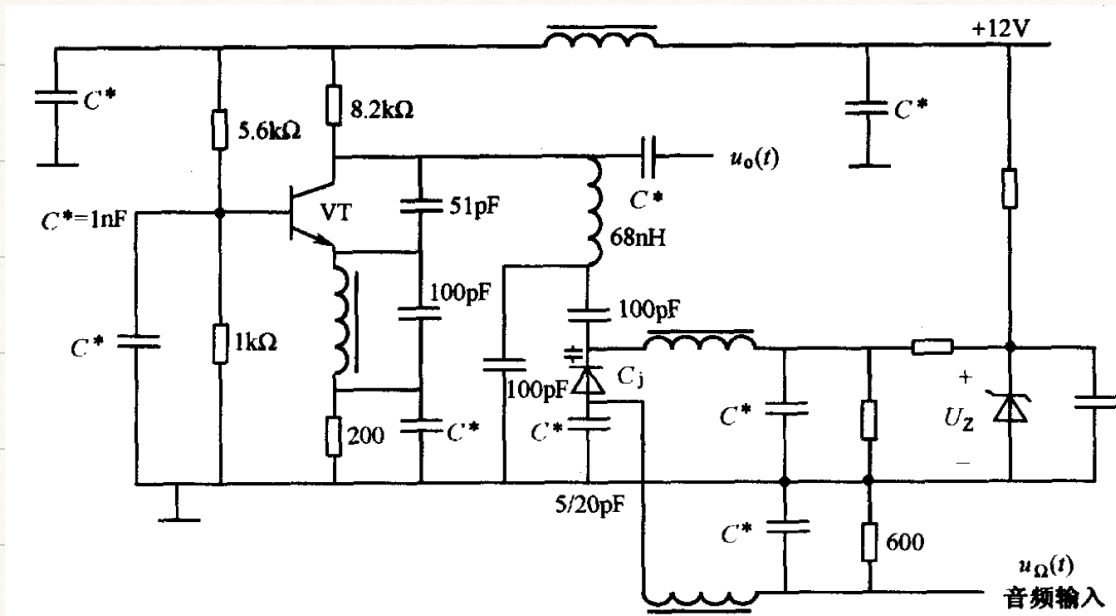

12)

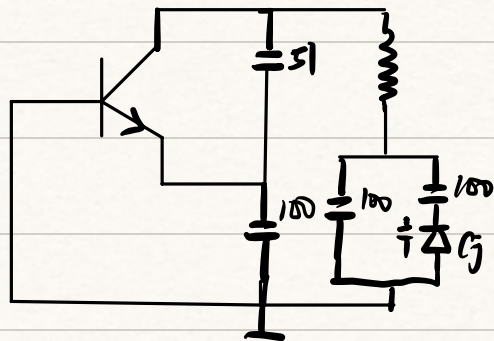

振荡电路

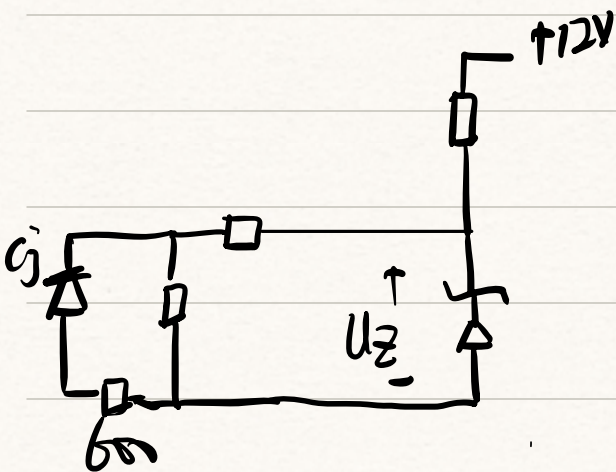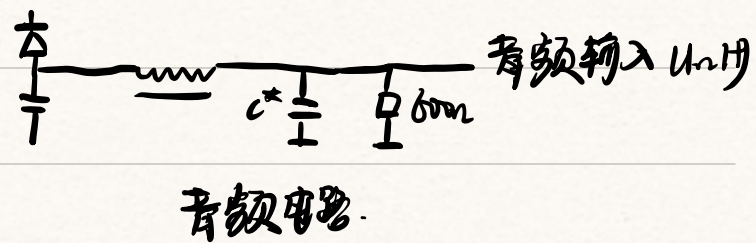



二极管直流偏置电路

8.11

## PPT 变容管直接调频

$$C_j = C_{jQ} \left( 1 + \frac{U_c}{U_\phi} \right)^{-r} \quad \left. \begin{array}{l} r=1.5 \\ U_\phi=0.5 \end{array} \right\} \Rightarrow$$


$$= 540 \left( 1 + \frac{U}{0.5} \right)^{-1.5}$$

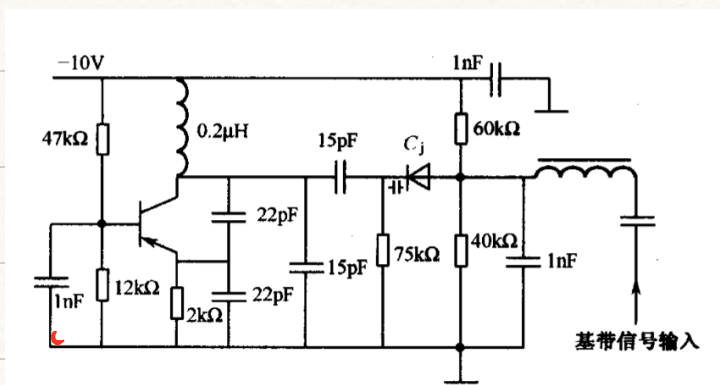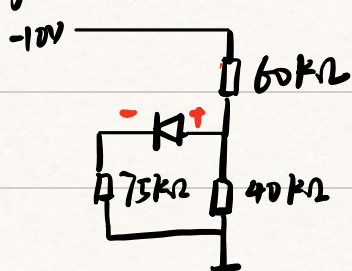①  $C_j$  的偏置电路

$$U_Q = 10V \cdot \frac{40}{40+60} = 4V$$

$$C_{jQ} = 540 \left( 1 + 2 \times 4V \right)^{-1.5} = 20PF$$

## ② 画出交流通路

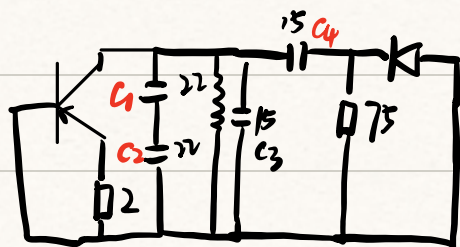


$$\left\{ \begin{array}{l} C_1 \text{ 并联 } C_2 = C_1 + C_2 \\ C_1 \text{ 串联 } C_2 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \end{array} \right.$$


$$\left. \begin{array}{l} C_2 = C_1 \parallel C_2 = 11PF \\ C_{jQ} \parallel C_4 = \frac{15 \times 20}{15+20} = \frac{60}{7} PF \end{array} \right\} \Rightarrow C_\Sigma = 11PF \parallel 15PF \parallel \frac{60}{7} PF = 34.57 PF$$

中心频率

$$\therefore f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC_\Sigma}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{0.2 \times 10^{-6} \times 34.57 \times 10^{-12}}} = 60.53 MHz$$

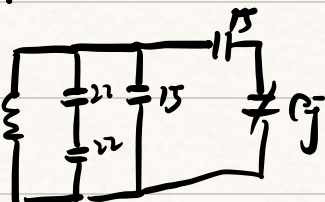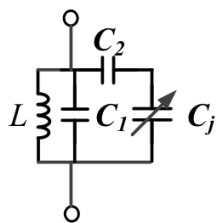最大频偏  $\Delta\omega = D_1 \omega_0$ ,  $D_1 = \frac{1}{2} M V(A-B)$ 





$$C_{open} = 15 \text{ (串)} [15 \parallel (22 \text{ 串 } 22)]$$

$$= 15 \parallel [15 + 11] = 9.512 \text{ pF}$$

$$C_{close} = 15$$

$$A = \frac{C_{j0}}{C_{j0} + C_{open}} = \frac{20}{20 + 9.512} = 0.6777$$

$$B = \frac{C_{j0}}{C_{j0} + C_{close}} = \frac{20}{20 + 15} = 0.5714$$

$$M = \frac{U_n}{U_R + U_\phi} = \frac{135 \text{ mV}}{4 \text{ V} + 0.5 \text{ V}} = 0.03$$


$$\Rightarrow D_1 = \frac{1}{2} M V (A - B) = \frac{1}{2} \times 0.03 \times 1.5 (0.6777 - 0.5714) = 2.38 \times 10^{-3}$$

$$\Delta f = D_1 \times f_0 = 2.38 \times 10^{-3} \times 60.13 \text{ MHz} = 144.06 \text{ kHz}$$

$$m_f = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{144.06 \text{ kHz}}{10^4 / 2\pi} = 90.51 \text{ kHz}$$

$$BW_{CR} = 2(m_f + 1)f_m = 2(90.51 + 1)10^4 / 2\pi = 291.29 \text{ kHz}$$

8-15

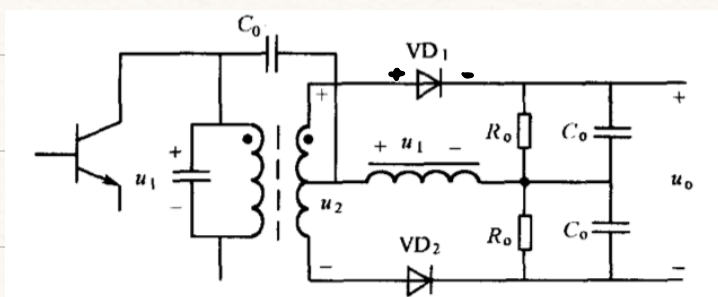


$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = 2 \exp \left\{ j \left[ -\frac{\pi}{2} + \frac{\Delta\omega}{\alpha} s(t) \right] \right\}$$

设  $S(t) > 0$

叠加型双边鉴频器
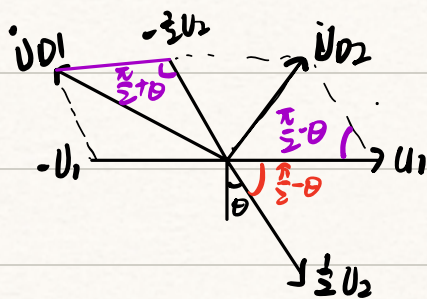
$$1) \text{ 不能, 若 } VD_1 \text{ 反接, 则 } \begin{cases} \dot{U}_{D1} = -\dot{U}_1 - \frac{1}{2}\dot{U}_2 \\ \dot{U}_{D2} = \dot{U}_1 - \frac{1}{2}\dot{U}_2 \end{cases}$$




$$|U_{D1}| = \sqrt{(\frac{1}{2}U_2)^2 + U_1^2 - 2U_1 \cdot \frac{1}{2}U_2 \cos(\frac{\pi}{2} + \theta)} = \frac{\sqrt{5}}{2} U_1 \sqrt{1 + \sin\theta} = \frac{\sqrt{5}}{2} U_1 (\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2})$$

$$|U_{D2}| = \sqrt{U_1^2 + (\frac{1}{2}U_2)^2 - 2U_1 \cdot \frac{1}{2}U_2 \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)} = \frac{\sqrt{5}}{2} U_1 \sqrt{1 - \sin\theta} = \frac{\sqrt{5}}{2} U_1 (\cos\frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2})$$

$$U_o = -|U_{D1}| - |U_{D2}| = -\sqrt{5} U_1 \cos\frac{\theta}{2} \xrightarrow{\frac{\Delta U}{\alpha} \ll 1} -\sqrt{5} U_1 \text{ 与 } \sin\theta \text{ 无关, 故不能鉴频.}$$

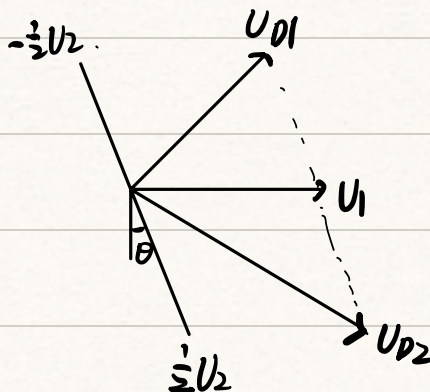12) 可以鉴频

$$\begin{cases} \dot{U}_{D1} = \dot{u}_1 - \frac{1}{2}\dot{u}_2 \\ \dot{U}_{D2} = \dot{u}_1 + \frac{1}{2}\dot{u}_2 \end{cases}$$



$$\text{同理 11) } \Rightarrow U_o = |U_{D1}| - |U_{D2}| = -2\sqrt{5} U_1 \sin\frac{\theta}{2} \approx \sqrt{5} U_1 \frac{\Delta U}{\alpha} \sin\theta \text{ 故能鉴频.}$$

8.16

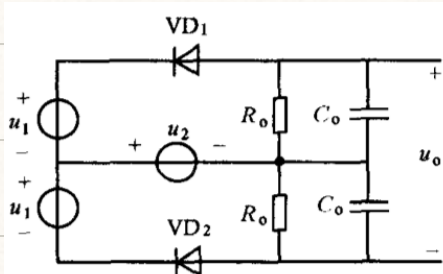


图 E8.12


$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \exp\left\{j\left[\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega - \omega_0}{\alpha}\right)\right]\right\}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{\omega - \omega_0}{\alpha}\right)$$

$$11) \quad \begin{cases} \dot{U}_{D1} = -\dot{U}_1 - \dot{U}_2 \\ \dot{U}_{D2} = \dot{U}_1 - \dot{U}_2 \end{cases}$$

$$\theta = \arctan \frac{\omega - \omega_D}{\alpha}$$

12)

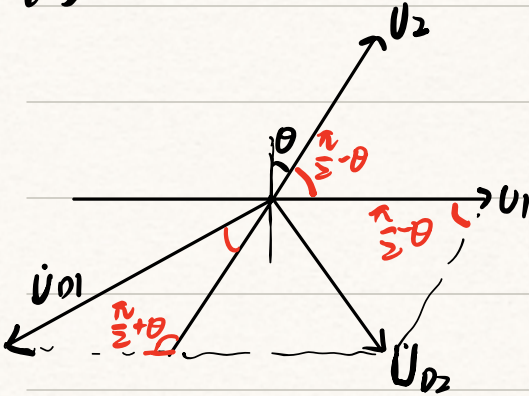

$$\begin{cases} |U_{D1}| = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 - 2U_1U_2 \cos(\frac{\pi}{2} + \theta)} = \sqrt{2}U\sqrt{1 + \sin\theta} = \sqrt{2}U(\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}) \\ |U_{D2}| = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 - 2U_1U_2 \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)} = \sqrt{2}U\sqrt{1 - \sin\theta} = \sqrt{2}U(\cos\frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2}) \end{cases}$$

$$13) \quad U_D = |U_{D1}| + |U_{D2}| = -2\sqrt{2}U \sin\frac{\theta}{2} \approx -2\sqrt{2}U \arctan\left(\frac{\Delta\omega}{\alpha} \sin t\right) \approx -\sqrt{2}U \frac{\Delta\omega}{\alpha} \sin t$$