

# 作业3

---

## 李毅PB22051031

---

### 4.1

#### 4.1.1

Regwrite 1

ALUsrc 0

ALU operation 10

MemWrite 0

MemRead 0

MemtoReg 0

#### 4.1.2

寄存器堆, ALU, 数据选择器

#### 4.1.3

都产生了输出。数据存储器单元, 立即数生成单元产生的输出不用

### 4.7

#### 4.7.1

R型:

Register Read->I-Mem/D-Mem->Register File->Mux->ALU->MUX->Register Setup

用时 $30+250+150+25+200+25+20=700\text{ps}$

#### 4.7.2

lw:

Register Read->I-Mem/D-Mem->Register File->Mux->ALU->I-Mem/D-Mem->Mux->Register Setup

$30+250+150+25+200+250+25+20=950\text{ps}$

#### 4.7.3

sw:

Register Read->I-Mem/D-Mem->Register File->Mux->ALU->I-Mem/D-Mem

$30+250+150+25+200+250=905\text{ps}$

#### 4.7.4

beq:

Register Read->I-Mem/D-Mem->Register File->Mux->ALU->single gate->Mux->Register Setup

$$30+250+150+25+200+5+25+20=705\text{ps}$$

#### 4.7.5

I型:

Register Read->I-Mem/D-Mem->Register File->Mux->ALU->Mux->Register Setup

$$30+250+150+25+200+25+20=700\text{ps}$$

#### 4.7.6

CPU最小时钟周期取决于最长的指令延迟，即最小时钟周期为950ps。

## PLA实现图

布尔表达式:

$$ALUSrc = ld + sd = I_0I_1I_2'I_3'I_4'I_5'I_6' + I_0I_1I_2'I_3'I_4I_5I_6'$$

$$MemtoReg = ld = I_0I_1I_2'I_3'I_4'I_5'I_6'$$

$$RegWrite = R - format + ld = I_0I_1I_2'I_3'I_4I_5I_6' + I_0I_1I_2'I_3'I_4'I_5'I_6'$$

$$MemRead = ld = I_0I_1I_2'I_3'I_4'I_5'I_6'$$

$$MemWrite = sd = I_0I_1I_2'I_3'I_4I_5I_6'$$

$$Branch = beq = I_0I_1I_2'I_3'I_4'I_5I_6$$

$$ALUOp1 = R - format = I_0I_1I_2'I_3'I_4I_5I_6'$$

$$ALUOp0 = beq = I_0I_1I_2'I_3'I_4'I_5I_6$$

电路图如下:



