

2024秋非线性电路第0章作业答案

7.1 7.2 7.5 7.12(b)(c) 7.16 7.19

7.1

混频跨导 $g_c = \frac{1}{2}g_1$, $I_{cf} = \frac{1}{2}g_1 U_s$

$$\begin{aligned} 1) \quad g(t) &= \frac{d^2 i}{du^2} \Big|_{u=U_0+U_2 \cos \omega_2 t} = (3 + 1.6u + 0.6u^2) \Big|_{u=0.5+2 \cos \omega_2 t} \\ &= 3 + 1.6(0.5 + 2 \cos \omega_2 t) + 0.6(0.5 + 2 \cos \omega_2 t)^2 \\ &= 5.95 + \underbrace{4.4}_{g_1(t)} \cos \omega_2 t + 2 \cos 2\omega_2 t \end{aligned}$$

$$g_c = \frac{1}{2}g_1 = 2.2(\text{mS}) \quad I_{cf} = 2.2 \times 1 = 2.2 \text{ mA}$$

中频电流频率为 $\omega_L \pm \omega_{PF}$


$$\begin{aligned} 2) \quad g(t) &= \frac{d^2 i}{du^2} \Big|_{u=U_0+U_2 \cos \omega_2 t} = (3 + 1.6u + 0.6u^2) \Big|_{u=2 \cos \omega_2 t} \\ &= 3 + \underbrace{1.6 \times 2}_{g_1(t)} \cos \omega_2 t + 0.6 \times 4 \cos^2 \omega_2 t \end{aligned}$$

$$g_c = \frac{1}{2}g_1 = 1.6(\text{mS}) \quad I_{cf} = 1.6 \times 2 = 3.2 \text{ mA}$$

中频电流频率为 $\omega_L \pm \omega_{PF}$

7.2 第二章习题 2-11


c)

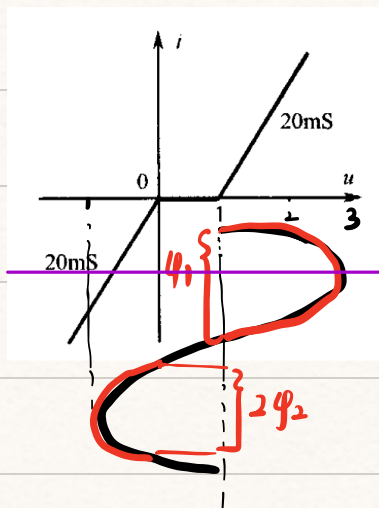

$$g(t) = \frac{d^2 i}{du^2} = \begin{cases} 20 \text{ mS}, & u > 1 \text{ or } u < 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$y_1 = \cos^{-1} \left(\frac{U_1 - U_0}{U_1} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{1-1}{2} \right) = \frac{\pi}{2}$$
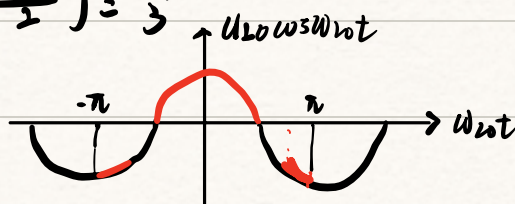
$$y_2 = \cos^{-1} \left(\frac{1-0}{2} \right) = \frac{\pi}{3}$$




所以在 $(-\pi, \pi)$ 内 $g(t)$ 只在 $[-\pi, -\frac{\pi}{3}] \cup [-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}] \cup [\frac{\pi}{3}, \pi]$ 有值

$$\begin{aligned} g_1(t) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) \cos \omega t \, d\omega t \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} 20 \cos \theta \, d\theta + \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} 20 \cos \theta \, d\theta \\ &= \frac{40}{\pi} + \frac{40}{\pi} (0 - \frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{40}{\pi} (1 - \frac{\sqrt{3}}{2}) = 1.706 \end{aligned}$$


$$g_c = \frac{1}{2} g_1 = 0.85 \text{ ms}$$

(2)

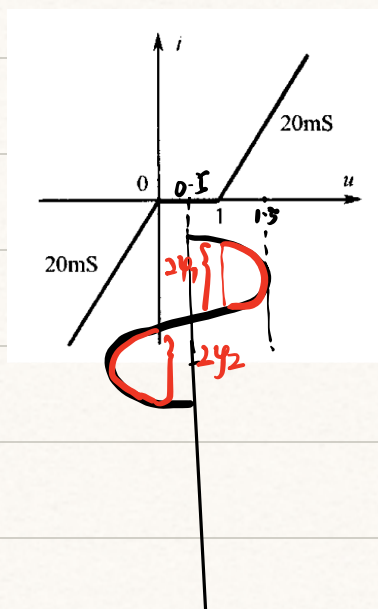

$$\varphi_1 = \omega_3^{-1} \left(\frac{1-0.5}{1} \right) = \frac{\pi}{3}$$
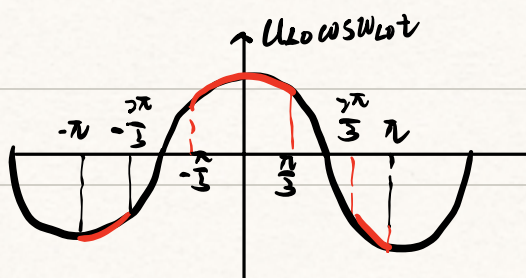
$$\varphi_2 = \omega_3^{-1} \left(\frac{0.5-0}{1} \right) = \frac{\pi}{3}$$




所以在 $(-\pi, \pi)$ 内 $g(t)$ 只在 $[-\pi, -\frac{\pi}{3}] \cup [-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}] \cup [\frac{\pi}{3}, \pi]$ 有值

$$\begin{aligned} g_1(t) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) \cos \omega t \, d\omega t \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} 20 \cos \theta \, d\theta + \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} 20 \cos \theta \, d\theta \\ &= \frac{40}{\pi} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 0 \right) + \frac{40}{\pi} \left(0 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore g_c = \frac{1}{2} g_1 = 0$$

7.5

第1章 PPT 20~23

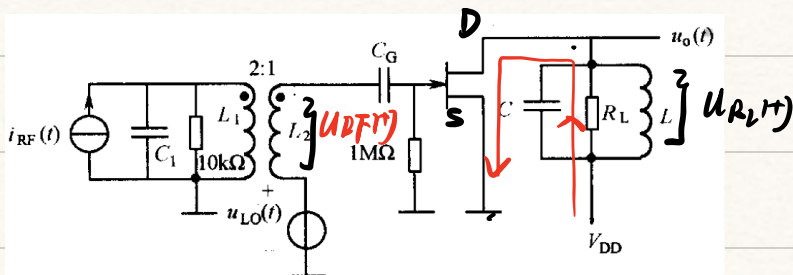

$$V_{DD} = u_{LO}(t) + u_{RL}(t) \quad , \quad u_{RL}(t) = i_{RF}(t) \cdot R_L \quad \therefore u_{LO}(t) = -i_{RF}(t)R_L + V_{DD}$$

\therefore 只需求出混频电流即可!

变压器 $i_1 : i_2 = n_2 : n_1 \quad u_1 : u_2 = n_1 : n_2$

$$u_{RF}(t) = \frac{1}{2} \cdot 10k\Omega \cdot i_{RF}(t) = 0.1 \cos 6 \times 10^6 t (V)$$


(1) $u_{LO}(t) = 2 \cos 10^6 t$, $u_R = -u_{LO}$

$$\alpha = \frac{u_{LO}}{|u_{PI}|} = \frac{2}{4} \leq 0.5 \quad \text{故处于完全导通状态}$$

$$g_c = \frac{I_{DSS}}{|u_{PI}|} \cdot \alpha = \frac{16mA}{4V} \cdot \frac{1}{2} = 2ms$$

$$I_{IF} = g_c u_s = 2ms \cdot 0.1V = 0.2mA$$

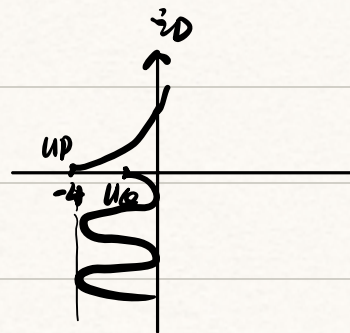
$$\therefore u_o(t) = 12 - 0.2mA \times 10k\Omega \cos 3 \times 10^6 t = 12 - 2 \cos 3 \times 10^6 t (V)$$



(2) $u_{LO}(t) = 5 \cos 10^6 t$, $u_R = -u_{LO}$

$$\alpha = \frac{u_{LO}}{|u_{PI}|} = \frac{5}{4} > 0.5 \quad \text{不完全导通}$$
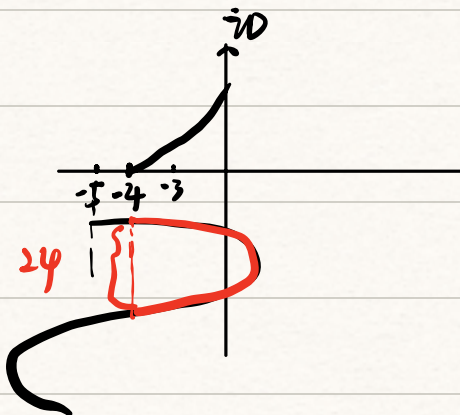
$$\varphi = \cos^{-1} \left(\frac{-4 - (-5)}{5} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{1}{5} \right) \approx 1.37 (rad)$$




$$g_c = \frac{I_{DSS}}{|u_{PI}|} \cdot \frac{\phi - \sin \phi \cos \phi}{\pi (1 - \cos \phi)}$$

$$= \frac{4mA}{4V} \cdot \frac{1.37 - \sqrt{1 - \frac{1}{25}} \cdot \frac{1}{5}}{\pi (1 - \frac{1}{25})} \approx 1.868 ms$$

$$I_T = 1.868 \text{ ms} \times 10 \text{ k}\Omega = 1.868 \text{ V}$$

$$\Rightarrow u_o(t) = 12 - 1.868 \omega_s \times 10^6 t \text{ (V)}$$

7.12

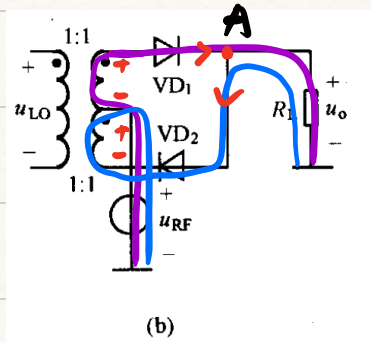

u_{L0} 正半周时, VD_1, VD_2 均导通

$$\begin{cases} -u_{RF} - u_{L0} + i_{D1} \cdot R_D + u_o = 0 & \text{①} \\ -u_o + i_{D2} \cdot R_D - u_{L0} + u_{RF} = 0 & \text{②} \end{cases}$$

$$\text{①} - \text{②} \quad -2u_{RF} + 2u_o + R_D(i_{D1} - i_{D2}) = 0$$

$$\Rightarrow i_{D1} - i_{D2} = \frac{2(u_{RF} - u_o)}{R_D}$$


A点节点电流 $i_{D1} - i_{D2}$

$$\therefore u_o = (i_{D1} - i_{D2}) R_L = \frac{2(u_{RF} - u_o)}{R_D} \cdot R_L$$

$$\Rightarrow u_o^+ = \frac{2R_L}{R_D + 2R_L} u_{RF}$$

u_{L0} 负半周时, VD_1, VD_2 均不导通, $u_o = 0$
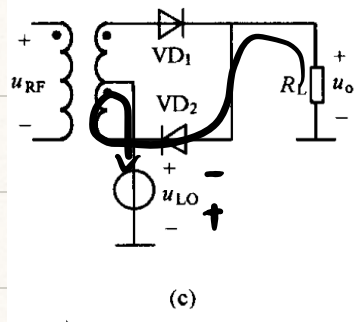
$$\text{故 } u_o = u_o^+ K^+(u_{L0} t) = \frac{2R_L}{2R_L + R_D} u_{RF}(t) K^+(u_{L0} t)$$



u_{LD} 正半周: VD_1 导通, VD_2 不导通. 此时只有 i_{D1} , $i_{D2}=0$, $i_{R2}=i_{D1}$

$$-u_{LD} + i_{D1} \cdot R_D + u_o - u_{RF} = 0 \Rightarrow i_{D1} = \frac{u_{LD} + u_{RF} - u_o}{R_D} \quad (1)$$

$$\because i_{D1} = \frac{u_o}{R_L} \quad (2)$$

$$(1) \text{ 和 } (2) \text{ 解出 } u_o^+ = \frac{R_L}{R_L + R_D} (u_{LD} + u_{RF})$$

u_{LD} 负半周时, VD_2 导通, VD_1 不导通, 此时只有 i_{D2} , $i_{D1}=0$, $i_{R2}=i_{D2}$

$$-u_o + i_{D2} \cdot R_D - u_{RF} + u_{LD} = 0 \Rightarrow i_{D2} = \frac{-u_{LD} + u_{RF} + u_o}{R_D} \quad (1)$$

$$\because i_{D2} = \frac{u_o}{R_L} \quad (2)$$

$$(1) \text{ 和 } (2) \text{ 解出 } u_o^- = \frac{R_L}{R_L - R_D} (u_{LD} - u_{RF})$$

$$\text{解出: } u_o(t) = u_o^+ k^+(w_{LD}t) + u_o^- k^-(w_{LD}t) = \frac{R_L}{R_L + R_D} [u_{LD} + u_{RF} (k^+(w_{LD}t) - k^-(w_{LD}t))]$$

7.16

$$(1) \quad f_S = 931 \text{ kHz}, \quad f_I = 463 \text{ kHz} \quad \therefore f_L = f_S + f_I = 1396 \text{ kHz}$$

$$pf_L + qf_S \approx f_{IF} \Rightarrow \text{当 } p=-1, q=2 \text{ 时, } -f_L + 2f_S = 1 \text{ kHz} + f_{IF}$$

故该现象属于组合频率干扰(哨叫, $p=-1, q=2$)

$$12) f_s = 550 \text{ kHz}, f_I = 465 \text{ kHz} \therefore f_L = f_s + f_I = 1015 \text{ kHz}$$

$$p f_L + q f_n = f_I \Rightarrow \text{当 } p=1, q=1 \text{ 时, } -f_L + 1480 \text{ kHz} = f_I$$

故该现象属于寄生通道干扰, $f_n = 1480 \text{ kHz}$. $p=-1, q=1$

$$13) f_L = f_s + f_I = 1480 \text{ kHz} + 465 \text{ kHz} = 1945 \text{ kHz}$$

$$p f_L + q f_n = f_I \quad \text{当 } p=1, q=-2 \text{ 时, } f_L - 2 \times 740 \text{ kHz} = f_I$$

故该现象属于寄生通道干扰, $f_n = 740 \text{ kHz}$. $p=1, q=-2$

7.19

$$f_s = f_{L0} - f_{L1} = 23 \text{ MHz} - 3 \text{ MHz} = 20 \text{ MHz}$$

$$\text{当 } r=2, s=-1 \text{ 时, } 2f_{n1} - f_{n2} = 20 \text{ MHz} = f_s$$

会产生三阶互调干扰