

6.1. (a). 负反馈;

(b). 负反馈;

(c). 正反馈;

(d). 正反馈;

(e). 负反馈;

(f). 负反馈.

6.2. (a). 负反馈, 电压并联;

(b). 负反馈, 电压并联;

(c). 负反馈, 电压并联;

(d). 负反馈, 电压串联.

(e). 正反馈, 电压并联;

6.3. (a). 电压串联负反馈;

(b). 电压串联负反馈.

(c). 电压串联负反馈.

(f). V_{o1} : 电流串联负反馈;

V_{o2} : 电压串联负反馈

6.4. $D=50.12$

6.5. $A_r=1912.5K \Omega$;

$$F_g=1.95 \times 10^{-5} S.$$

6.7. $A_{rf} = -1000$;

$$R_i=82.6\Omega;$$

$$R_o=0.$$

$$6.8. A_f = \frac{A_1 A_2}{1 + A_1 F_1 + A_1 A_2 F_2}$$

6.10 中频增益 $G=166.7$;

$$\omega_h = 1.36 \times 10^6 \text{ rad} / s$$

$$\omega_l = 1.47 \text{ rad} / s$$

6.11. $R_f = 10.64k\Omega$

$$\omega_{hf} = 6.31 \times 10^6 \text{ rad} / s$$

6.12. $R_f = 94\Omega$

$$\omega_{hf} = 3.32 \times 10^7 \text{ rad} / \text{s}$$

6.15. $\frac{I_o}{I_s} = -\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3 R_L}$

6.15. $A_{rsf} = 300.1k\Omega$

$$R_{if} = 0$$

6.17. $A_{Vsf}=50$.

6.22. 不稳定.

6.23. (1) $F_0=1.24 \times 10^{-3}$;

(2). $F_{0max}=0.05$;


6.24. (1). $F_{0max}=8 \times 10^{-4}$;

(2). $G_P=14dB$.


7.1. (b). $V_o = \frac{R_3}{R_2} (V_{i2} - V_{i1})$

(c). $V_o = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} V_{i1} - \frac{R_4}{R_5} V_{i2}$


7.2.

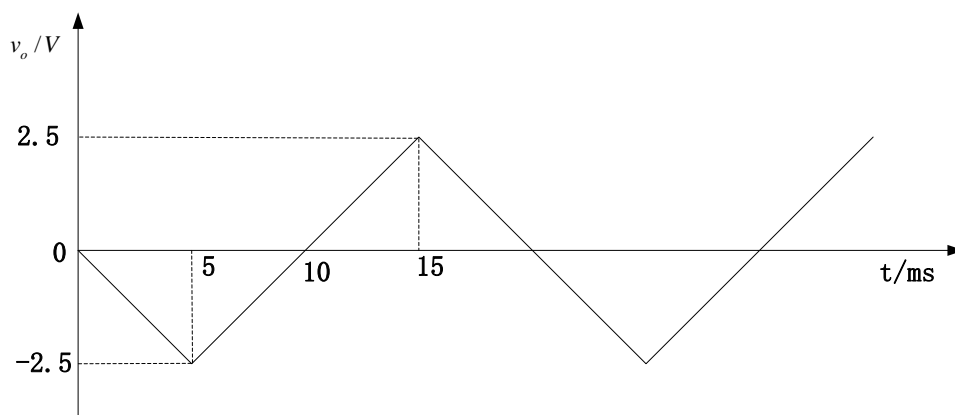

7.3.

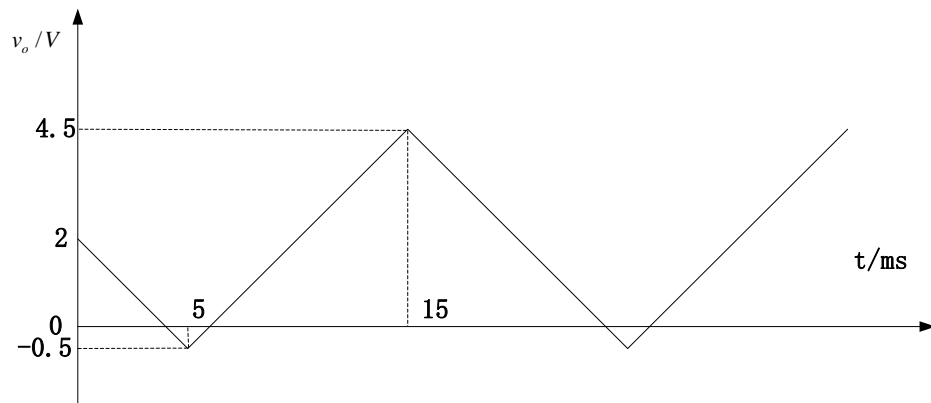

7.13. $V_o = |V_i|$.

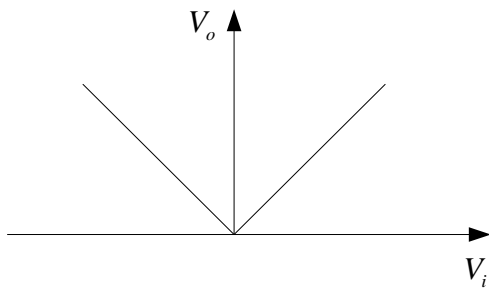

7.15. 600s.

7.18. $Z_i = \frac{R_1 R_2}{Z}$, 所以当 Z 为电容时, Z_i 呈感性。

7.20. $\frac{V_o}{V_{i1} - V_{i2}} = -101(1 + \frac{R_1 + R_2}{R_w})$

7.27. $C_{p1} = 2.77nF$;

$$C_{p2} = 28.10nF.$$

7.28. (1). $A_f = 10$ 时, $C_p = 2.77nF$

(2). $A_f = 1$ 时, $C_p = 28.095nF$