

第三章: 2.1 . 3.3 . 3.8 . 3.9

3.1 1) 交流负载 $R_L' = n^2 R_L = 18\Omega$

甲类功放

由最佳匹配可得: $V_m = E_{CC}$ $I_{cm} = I_{CQ}$

$$P_{omax} = \frac{1}{2} \frac{E_{CC}^2}{R_L'} = \frac{1}{2} \times \frac{12^2}{18} = 56.5 \text{ mW}$$

$$\eta = \frac{P_{omax}}{P_{DC}} = \frac{\frac{1}{2} V_m I_{cm}}{E_{CC} I_{CQ}} = 50\%$$

(2) 由(1)知 $P_{DC} = E_{CC} I_{CQ} = 2 \times 56.5 \text{ mW}$

解得 $I_{CQ} = \frac{3}{32} \text{ A}$ (I_{CQ} 不变 不用复压器 负载改变)

$$P_{omax} = \frac{1}{2} I_{CQ}^2 R_L = \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{32}\right)^2 \times 8 = 35.16 \text{ mW}$$

$$\eta = \frac{P_{omax}}{P_{DC}} = 3.125\%$$

(3) $R_L' = n^2 R_L = 256\Omega$

负载改变 导致 I_{cm} 发生变化

$$I_{cm} = \frac{E_{CC}}{R_L'} = \frac{3}{64} \text{ A}$$

$$P_{omax} = \frac{1}{2} I_{cm} V_m = \frac{1}{2} \times \frac{3}{64} \times 12 = 28.125 \text{ mW}$$

$$\eta = \frac{P_{omax}}{P_{DC}} = 25\%$$

3.3 (1) $P_C = \frac{1}{2} I_L^2 R_L = \frac{1}{2} \times (0.45)^2 \times 35 = 3.54 \text{ W}$


(2) 电源平均电流为 I_L 的有效值分量

$$\bar{I}_L = \frac{I_L}{\sqrt{2}}$$


第34PPT 6页

$$P_{DL} = \frac{V_{CC}}{2} \cdot \bar{I}_L \times 2 = 5.01 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_C}{P_{DL}} = 70.7\%$$

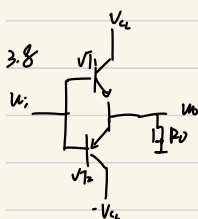

假设 u_i 是幅度足够大的正弦波

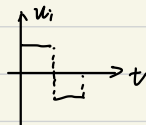

① $u_i > 0$ 时 VT_1 导通 VT_2 截止

$$P_{D1} = V_{CC} \cdot \frac{V_{CC} - V_{CES}}{R_L}$$

$$P_{D1} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{R_L}$$

② $u_i < 0$ 时 VT_1 截止 VT_2 导通

$$P_{D2} = \frac{-V_{CC} \cdot (-V_{CC} + V_{CES})}{R_L} = \frac{V_{CC} (V_{CC} - V_{CES})}{R_L}$$

$$P_{D2} = \frac{(-V_{CC} + V_{CES})^2}{R_L} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{R_L}$$

$$P_{DL} = \frac{P_{D1} \cdot \frac{I}{2} + P_{D2} \cdot \frac{I}{2}}{I} = \frac{V_{CE}(V_{CE} - V_{CES})}{R_{CE}}$$

$$P_O = \frac{P_{D1} \cdot \frac{I}{2} + P_{D2} \cdot \frac{I}{2}}{I} = \frac{(V_{CE} - V_{CES})^2}{R_{CE}}$$

$$\eta_c = \frac{P_O}{P_{DL}} = \frac{V_{CE} - V_{CES}}{V_{CE}} = 1 - \frac{V_{CES}}{V_{CE}}$$

$$3.9 \quad \cos \varphi = \frac{V_1 + E_B}{V_b} = 0 \quad \varphi = 90^\circ$$

临界状态

$$V_{CE} = V_{CE} \cdot \eta = 30 \times 0.96 = 28.8V$$

$$I_{CP} = I_{CR} - V_{CEmin} = I_{CR} (V_{CE} - V_{CE}) = 0.4 \times 1.2 = 0.48A$$

$$I_{CO} = I_{CP} \cos(\varphi) = 0.1528A$$

$$I_{C1} = I_{CP} \sin(\varphi) = 0.24A$$

$$\eta = \frac{P_O}{P_{DL}} = \frac{\frac{1}{2} I_{CP} \sin(\varphi) V_{CE}}{I_{CP} \cos(\varphi) V_{CE}} = \frac{\sin(\varphi)}{\cos(\varphi)} = 75.4\%$$

附录里面可以查信息

$$P_O = \frac{1}{2} V_{CE} I_{C1} = 3.456W$$

$$R_T = \frac{V_{CE}}{I_{C1}} = 120\Omega$$

$$P_{CE} = P_{DL} - P_O = 1.128W$$

基极电流幅度: $I_{BP} = G_B U_b (1 - \cos \varphi)$

集电极电流幅度: $I_{CP} = g_m U_b (1 - \cos \varphi)$

Q_T 回路电压幅度: $U_C = I_{CP} \alpha_1(\varphi) \cdot R_T = V_{CC} - U_{CEmin}$

c 极临界饱和电压: $U_{CEmin} = \frac{I_{CP}}{G_{cr}}$


直流功率: $P_{DC} = I_{CO} V_{CC}$

输出交流功率: $P_O = I_{C1} U_C / 2 = I_{C1}^2 R_T / 2 = U_C^2 G_T / 2$

电源利用系数: $\zeta \equiv U_C / V_{CC}$

集电极效率: $\eta_c = \frac{P_O}{P_{DC}} = \frac{1}{2} \frac{I_{CP} \alpha_1(\varphi) U_C}{I_{CP} \alpha_0(\varphi) V_{CC}} = \frac{1}{2} \frac{\alpha_1(\varphi)}{\alpha_0(\varphi)} \zeta$

3.12

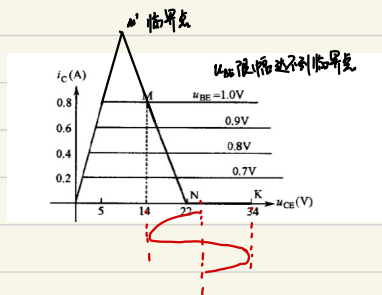

1) 为欠压状态 没大压

$$(2) \quad M(14V, 0.8A) \quad N(22V, 0.1A)$$

$$V_{CE} = \frac{14V + 34V}{2} = 24V$$

$$V_{CE} = V_{CC} - 14V = 10V$$

$$i_{C1} = \frac{0.8A}{14-22} (V_{CE} - 22V)$$

$$i_{C1} = -0.15 (V_{CE} - 22V)$$

$$-0.15 = -g_m \frac{V_b}{2}$$

$$g_m V_b = 1.5$$

$$A(24V, -g_m V_b \cos \varphi)$$

$$g_m V_b \cos \varphi = -0.2A$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{5}$$


$$\varphi = 78.46^\circ$$

2) 欠压状态 故 $R_1 \uparrow$

临界状态时 $V_c = V_u - 5 = 19V$

$$\eta = \frac{V_c}{V_u} = \frac{19}{24} \quad \text{导通角 } \varphi \text{ 不变}$$
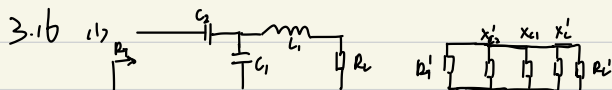
$$\eta_c = \frac{\frac{d_i(\mu)}{2d_i(\mu)} \times 100\%}{2(\sin\varphi - \varphi \cos\varphi)} = \frac{9 - 5 \sin\varphi \cos\varphi}{2(\sin\varphi - \varphi \cos\varphi)} \times \frac{19}{24} \times 100\% \approx 65.78\%$$



$$Q_1 = \frac{|X_{C1}|}{R_1} \quad Q_2 = \frac{|X_{L1}|}{R_L}$$

$$X_{C1}' = X_{C1} \left(1 + \frac{1}{Q_1^2}\right) \quad X_{L1}' = X_{L1} \left(1 + \frac{1}{Q_2^2}\right)$$

$$R_1' = R_1(1 + Q_1^2) \quad R_L' = R_L(1 + Q_2^2)$$

$$\text{匹配条件 } R_1' = R_L' \Rightarrow Q_1 = \sqrt{\frac{R_L}{R_1}(1 + Q_2^2)} - 1 \Rightarrow C_2 = \frac{1}{\omega R_1 Q_1}$$

$$\text{谐振条件: } \frac{1}{X_{C1}} + \frac{1}{X_{L1}'} + \frac{1}{X_{C2}'} = 0$$

$$L_1 = \frac{R_2 R_L}{\omega}$$

$$\therefore j\omega L_1 = -\left(\frac{1}{X_{C1}} + \frac{1}{X_{C2}'}\right)^{-1}$$

2) $Q_2 = 4$ 则 $Q_1 = 2.408$

$$C_2 = 5.29 \text{ pF}$$

$$L_1 = 1.27 \text{ pH}$$

$$C_1 = 2.98 \text{ pF}$$