

§ 4.2 绝缘栅型 场效应管


lugh@ustc.edu.cn 2016年10月26日

#### MOSFET

- □ 绝缘栅型场效应管又称为金属-氧化物-半导体场效应管 (MOSFET)
- □相比于JFET,MOSFET结构简单,体积小,参数可控, 温度稳定性好,更易于集成

#### ■ 两种类型

- □增强型(EMOS)
- □耗尽型(DMOS)

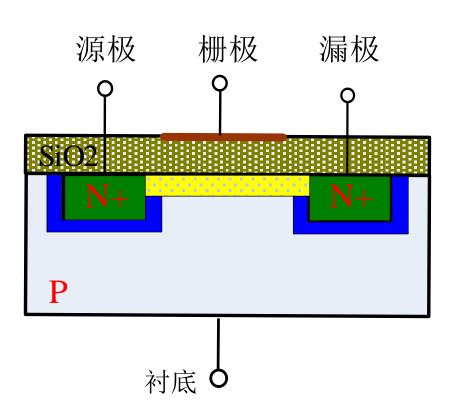

#### ■ 基本结构

- □两个PN结
- □四个电极(栅极、源 极、漏极、衬底极)
- □ 称该结构为N沟道增 强型MOSFET,记为 N-EMOS

#### ■思考

□ 导电沟道在哪里?


#### ■说明

□ EMOS在未加偏置之前,不存在导电沟道,必须外加栅源控制电压V<sub>GS</sub>,利用表面场效应感应生成导电沟道

#### ■ N型反型层


□ 在外电场作用下,N-EMOS的P型衬底中少数载流子形成电子层导电沟道,也称为N型反型层

4

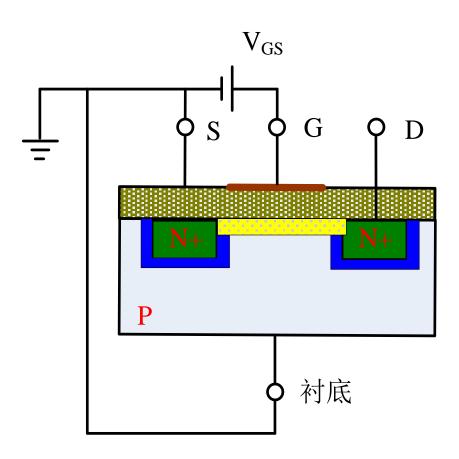
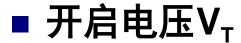
#### ■ 工作原理

□利用P型衬底上产生的N型反型层,通过栅源电压V<sub>cs</sub>控制反型层的厚度来控制沟道导电率,最终达到控制漏极电流 I<sub>D</sub>的目标



□使N-EMOS刚刚形成电子层导电沟道时对应的栅源电压值,称为开启电压,记为V<sub>T</sub>


### ■ V<sub>cs</sub>控制特点

□对N-EMOS而言,正常工作的前提条件是

$$V_{GS} > V_T$$

□ 对N-EMOS而言,随着V<sub>GS</sub>增大,沟道导电率逐渐上升


### ■电路符号

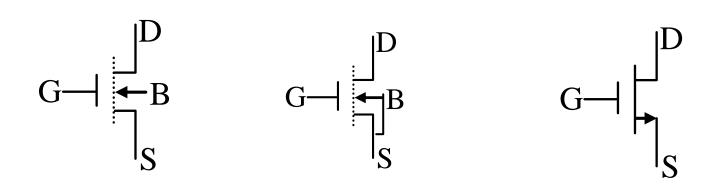


#### ■说明

□ 虽然MOSFET结构上也具有类似于JFET的对称性,但 是一般B与S相连,因此D与S不能互换使用

### ■漏极伏安特性

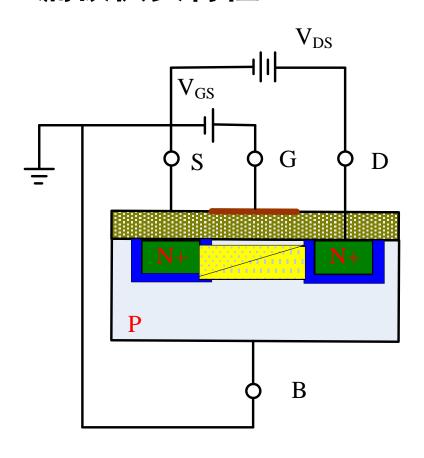


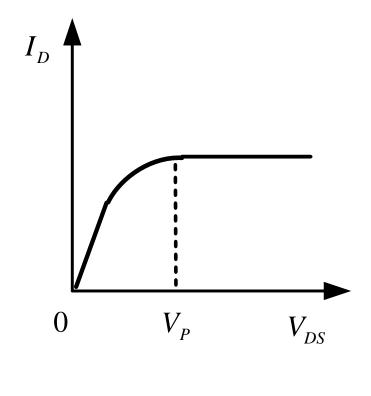





□ 导电沟道恰好被夹断时对应的漏源电压 $V_{DS}$ ,称为预夹断电压,记为 $V_P$ ,且

$$V_P = V_{GS} - V_T$$

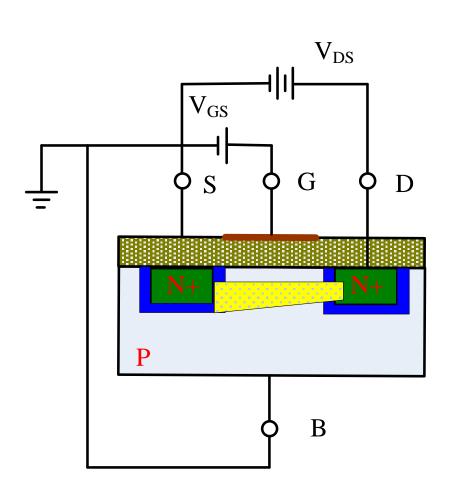

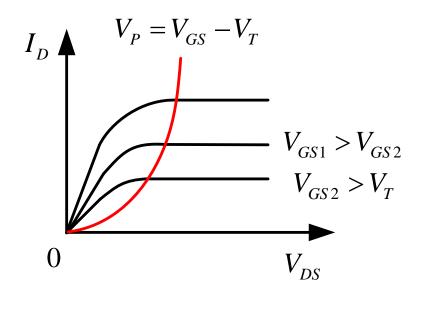


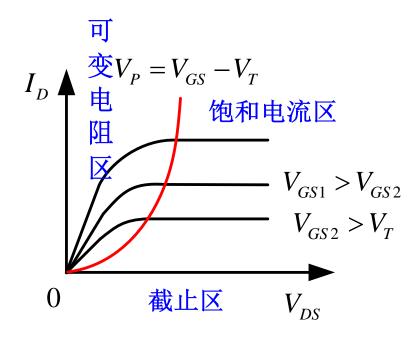


#### ■ 三个工作区

饱和电流区: 
$$\begin{cases} V_{DS} \geq V_P \\ V_T < V_{GS} \end{cases}$$
可变电阻区:  $\begin{cases} V_{DS} < V_P \\ V_T < V_{GS} \end{cases}$ 

#### ■ 转移特性

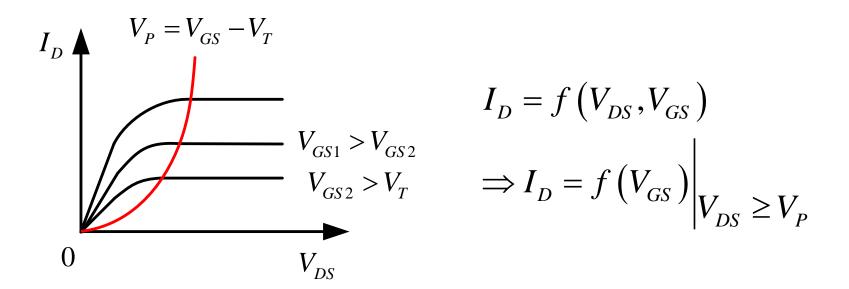

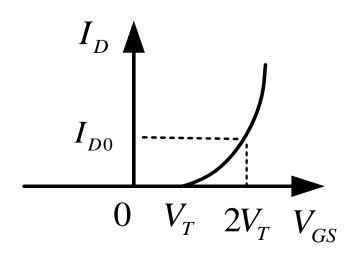


#### ■ 转移特性方程

$$I_D = \begin{cases} I_{D0} \left( \frac{V_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2 \\ K_n \left( V_{GS} - V_T \right)^2 \end{cases}$$
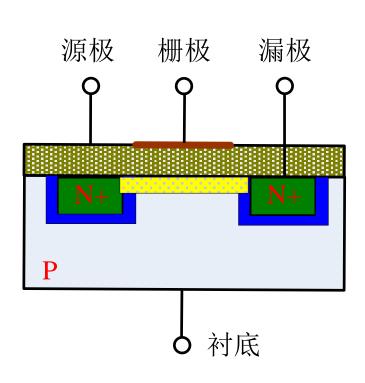
#### ■ EMOS器件参数

 $\begin{cases} 饱和漏电流<math>I_{D0} \\ \mathcal{T}$  用电压 $V_T$ 



#### ■基本结构


- □结构与EMOS基本相同
- □差异在于导电沟道的形成

### ■ 说明

- □在制作过程中,预先在 S<sub>i</sub>O<sub>2</sub>绝缘层中掺入正离子, 则可在衬底表面感应出电 荷层,形成导电沟道
- □或直接采用掺杂工艺在衬底表面形成反型层作为导电沟道

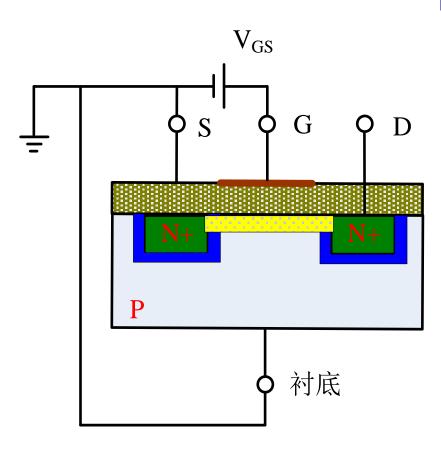
#### ■ 工作原理

□工作原理与EMOS相同,即通过栅源电压V<sub>cs</sub>控制反型 层的厚度来控制沟道导电率,最终达到控制漏极电流I<sub>D</sub> 的目标


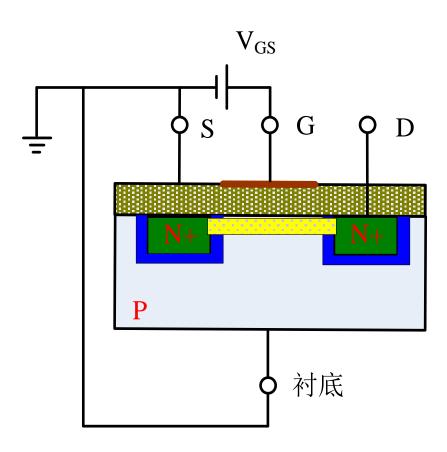
### ■ 夹断电压V<sub>PG</sub>

□使DMOS导电沟道刚刚被夹断时对应的栅源电压值,称为DMOS夹断电压,记为V<sub>PG</sub>




### ■ V<sub>cs</sub>控制特点


□ 对N-DMOS而言,正常 工作的前提条件是

$$V_{GS} > -V_{PG}$$

□ 对N-DMOS而言,随着 V<sub>GS</sub>逐渐增大,沟道导 电率逐渐上升

### ■ 漏极伏安特性

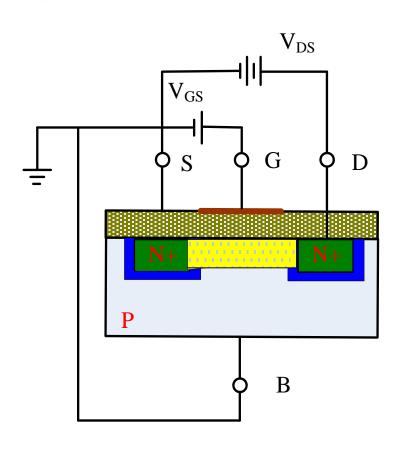


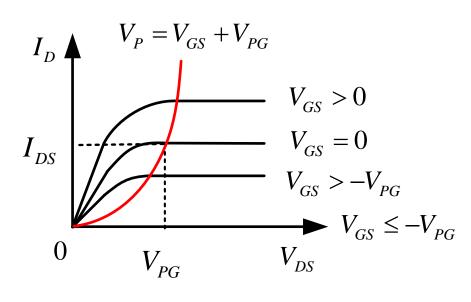

### ■ 预夹断电压V<sub>P</sub>

□ 导电沟道恰好被夹断时对应的漏源电压 $V_{DS}$ ,称为预夹断电压,记为 $V_P$ ,且

$$V_P = V_{GS} + V_{PG}$$

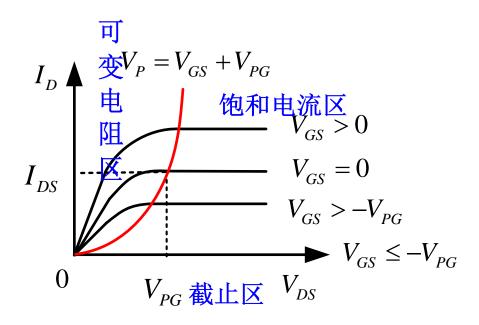

#### ■ 三个工作区

饱和电流区: 
$$\begin{cases} V_{DS} \geq V_P \\ -V_{PG} < V_{GS} \end{cases}$$
 可变电阻区:  $\begin{cases} V_{DS} < V_P \\ -V_{PG} < V_{GS} \end{cases}$  截止区:  $V_{GS} \leq -V_{PG}$ 


#### ■ 转移特性

$$I_D = f\left(V_{DS}, V_{GS}\right)$$

$$\Rightarrow I_D = f\left(V_{GS}\right) \bigg|_{V_{DS}} \ge V_P$$
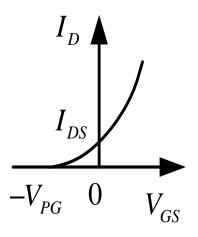
#### ■ 转移特性方程

$$I_{D} = \begin{cases} I_{DS} \left( 1 + \frac{V_{GS}}{V_{PG}} \right)^{2} \\ K_{n} \left( V_{GS} + V_{PG} \right)^{2} \end{cases}$$




#### ■ DMOS器件参数

 $\left\{ \begin{array}{l}$ 饱和漏电流 $I_{DS} \ \end{array} \right.$  夹断电压 $V_{PG} \$ 

# 各种FET对比

### ■ 各型FET转移特性对比

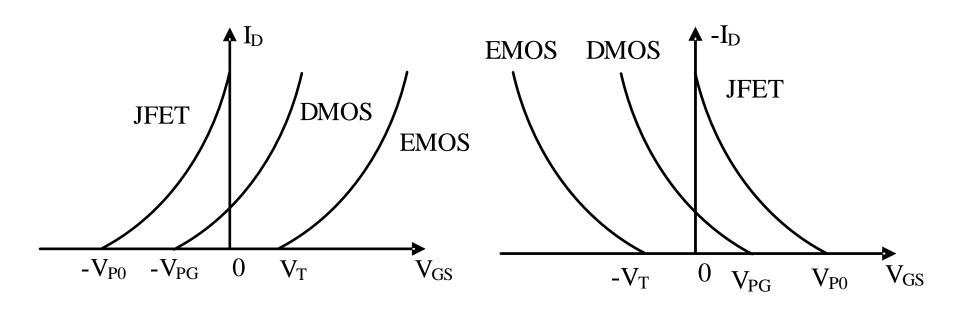

三种N沟道转移特性比较

三种 P 沟道转移特性比较

## 各种FET对比

### ■ JFET、EMOS与DMOS对比

- □相同点: 各器件工作原理与伏安特性曲线形态相似
- □不同点:
  - ■导电沟道形成机制各不相同
  - ■器件参数各不相同
  - ■偏置要求(工作前提条件)各不相同
- □ 对N/P型器件而言,两者的栅源控制电压V<sub>GS</sub>反相,漏极电流I<sub>D</sub>反相